

- Phân tích mạch điều khiển đóng-mở kim phun 3?
- Trình bày cách đo dòng điện đưa đến van điện từ BX3 để điều khiển kim phun 3.
- Khi van điện từ BX3 ở vị trí trung gian thì giá trị dòng điện điều khiển van BX3 khoảng bao nhiêu? Khi tăng và giảm công suất thì dòng điện điều khiển sẽ thay đổi như thế nào?

**Trả lời:**

- Mạch điều khiển đóng-mở kim phun 3:
  - Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 modul A23: đưa tín hiệu điện áp → bộ khếch đại tỷ lệ N12: biến đổi điện áp thành dòng điện → van điện từ BX3, làm lõi van điện từ BX3 dịch chuyển lên hoặc xuống để đưa dầu áp lực vào buồng đóng hoặc buồng mở của kim.
- Cách đo dòng điện đưa đến van điện từ BX3 để điều khiển kim phun 3:
  - Sử dụng bộ Fluke 317 đo dòng điện Ampe (A), kẹp vào đầu dây số 5 hoặc số 6 của terminal 1XAO tại phía sau tủ điều tốc H1.
- Khi van điện từ BX3 ở vị trí trung gian thì giá trị dòng điện điều khiển khoảng từ 1,5 – 1,55 A.
  - Khi tăng công suất (tức là tăng độ mở kim phun) thì giá trị dòng điện điều khiển sẽ tăng lên, lớn hơn giá trị dòng điện ứng với van điện từ BX3 ở vị trí trung gian.
  - Khi giảm công suất (tức là giảm độ mở kim phun) thì giá trị dòng điện điều khiển sẽ giảm xuống, nhỏ hơn giá trị dòng điện ứng với van điện từ BX3 ở vị trí trung gian.